

فهرست مطالب

صفحة	عنوان
	فصل اول: «مدارات دیودی»
1	مقاومت الکتریکی
1	نیمه هادی ها
2	انواع نیمه هادی ها
3	دیود نیمه هادی
4	منحنی مشخصه دیود
6	مدار معادل دیود
7	ظرفیت خازنی دیود
8	دیود زنر
9	انواع دیگر دیود
10	نکات مهم تستی دیودها
21	مدارات کلیپر
24	مدارات کلمپر
35	یکسازی
42	مدارات چندبرابر کننده
43	تست های طبقه بندی شده
63	پاسخنامه تشریحی تست های طبقه بندی شده
76	آزمون
	فصل دوم: «ترانزیستور های دو قطبی (BJT)»
85	نکات کلی در مورد ترانزیستور های BJT
87	نواحی کار ترانزیستور
87	معرفی جریان I_{CBO} یا I_{CO}
88	پارامتر های α و β
89	منحنی مشخصه ورودی در ترانزیستور
89	منحنی مشخصه خروجی در ترانزیستور
90	معرفی توان تلفاتی در ترانزیستور
91	محدو دیت های استفاده از ترانزیستور
91	معرفی ولتاژ ارلی
93	انواع مدارات برای بایاس DC ترانزیستور BJT
102	معادله خط بار DC
103	بررسی پایداری حرارتی ترانزیستور BJT
105	معادلات مداری ترانزیستور در ناحیه اشباع
107	انواع مدار معادل ترانزیستور BJT
110	گرایش های مختلف در ترانزیستور BJT جهت تقویت کنندگی
111	تقویت کننده امپیر مشترک
115	تقویت کننده کلکتور مشترک
117	تقویت کننده بیس مشترک
118	قضیه میلر
119	مدار بوت استرپ
119	محاسبه i_o از روی ولتاژ ارلی
126	تست های طبقه بندی شده
147	پاسخنامه تشریحی تست های طبقه بندی شده
162	آزمون
	فصل سوم: «ترانزیستور های اثر میدانی (FET)»
178	انواع ترانزیستور های اثر میدانی
178	ساختمان و نحوه بایاس مناسب جهت عملکرد jFET
179	مشخصات jFET از نوع n کانال
180	مشخصات jFET از نوع p کانال



فهرست مطالب

صفحة	عنوان
181	نواحی کار jFET
182	انواع مدارات بایاسینگ jFET
183	محاسبه g_m و I_D در نواحی کاری مختلف
184	تغیرات V_P و I_{DSS} بر حسب تغییرات دما
187	انواع مقاومت‌های موجود در jFET
188	انواع تقویت کننده‌ها با FET
188	تقویت کننده سورس مشترک
191	تقویت کننده درین مشترک
192	تقویت کننده گیت مشترک
195	ترانزیستورهای MOSFET
195	MOSFET تهی با کانال n
196	MOSFET تهی با کانال p
197	MOSFET افزایشی با کانال n
197	MOSFET افزایشی با کانال p
203	وارون ساز CMOS
203	مقایسه اجمالی بین BjT و FET و MOSFET
204	تست‌های طبقه‌بندی شده
214	پاسخنامه تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده
220	آزمون
	فصل چهارم: «منابع جریان و تقویت کننده‌های تفاضلی»
228	منابع جریان
229	منبع جریان آئینه‌ای
231	انواع دیگر منابع جریان
233	تقویت کننده تفاضلی
233	تحلیل DC تقویت کننده تفاضلی
234	استفاده از منابع جریان برای بیاس تفاضلی
235	تحلیل ac تقویت کننده تفاضلی
236	تحلیل تقویت کننده تفاضلی در حالت تفاضلی
237	تعریف R_{id}
238	گین ولتاژ در حالت تفاضلی
243	تحلیل حالت مشترک در تفاضلی
243	تعریف R_{ic}
244	گین ولتاژ در مد مشترک
246	تعریف نسبت حذف حالت مشترک (CMRR)
248	تقویت کننده تفاضلی با بار فعال
249	تقویت کننده تفاضلی با JFET
250	مشخصه انتقالی تقویت کننده تفاضلی ($V_{od} - V_{id}$)
251	تعریف ولتاژ آفست در تفاضلی
257	تست‌های طبقه‌بندی شده
265	پاسخنامه تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده
269	آزمون
	فصل پنجم: «تقویت کننده‌های چند طبقه»
276	انواع کوپلر بین تقویت کننده‌ها
276	کوپلر مستقیم
276	کوپلر خازنی
277	کوپلر ترانسفورمیری
277	نحوه احتساب گین‌های ولتاژ و جریان و توان
278	تحلیل تقویت کننده‌های چند طبقه
282	تقویت‌کننده کاسکود آبشاری



فهرست مطالب

صفحة	عنوان
284	زوج دارلينگتون
285	زوج فيدبك
287	تقویت‌کننده تفاضلی در حالت چندطبقه
289	تست‌های طبقه‌بندی شده
294	پاسخنامه نشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده
298	آزمون فصل ششم: «تقویت کننده‌های عملیاتی»
302	خصوصیات تقویت کننده‌های عملیاتی ایدهآل
303	نکات و تعاریف اولیه
306	انواع کاربردهای اپ امپ
306	تقویت کننده‌های وارون ساز
308	تقویت کننده‌های ناورون ساز
309	مدارات بافر کننده
310	تقویت کننده تفاضلی با اپ امپ
311	تبديل کننده ولتاژ به جریان ایدهآل
311	مدار تغییر دهنده مقدار جریان
316	تقویت کننده لگاریتمی
316	تقویت کننده آنتی لگاریتمی
316	مدار مقایسه کننده
317	مدارات آشکار ساز عبور ولتاژ ورودی از یک ولتاژ معین
317	منابع جریان با اپ امپ
318	ولتمنتر DC
320	مدار اشمیت تریگر با اپ امپ
321	مدار مولد موج مثلثی و مربعی
322	مدارات انتگرال‌گیر و فیلتر‌های پایین گذر
324	مدارات مشتق گیر و فیلتر‌های بالاگذر
325	فیلتر‌های میان گذر
326	فیلتر‌های میان نگذر
326	مدار اسیلاتور موج مربعی
327	یکسوسازی
329	مدارات محدودکننده
330	مدارهای کلیپر
332	مدارات مشخص کننده پیک ولتاژ ورودی
322	روش خنثی سازی ولتاژ آفست خروجی
333	مدار تبدیل کننده خاصیت خازنی به خاصیت سلفی
338	تست‌های طبقه‌بندی شده
356	پاسخنامه نشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده
368	آزمون



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل هفتم: «رگولاتورها و منابع تغذیه»
380	تعریف رگولاتور یا تنظیم کننده ولتاژ
381	انواع منابع تغذیه
381	تحلیل رگولاتورهای زنری
384	رگولاتور ولتاژ سری
385	تحلیل انواع رگولاتورهای سری
388	رگولاتور ولتاژ از نوع موازی یا شنت
389	انواع رگولاتورهای موازی
390	حافظت تنظیم کننده‌های ولتاژ در برابر اضافه جریان
391	رگولاتورهای غیرخطی
392	رگولاتور Traking
392	رگولاتور IC
396	رگولاتور جریان
397	مدار محافظ IC رگولاتورها در برابر اضافه جریان
402	تست‌های طبقه‌بندی شده
408	پاسخنامه تشریحی تست‌های طبقه‌بندی شده
412	آزمون
	فصل هشتم: «تقویت کننده‌های قدرت و توان»
418	تقسیم‌بندی تقویت کننده‌های قدرت
420	تحلیل کلاس A
422	تحلیل کلاس A با سلف
423	تقویت کننده کلاس A با کوپلائر ترانسفورمری
424	پوش پول کلاس B با ترانزیستورهای مکمل
425	پوش پول کلاس B با ترانزیستورهای مکمل با یک منبع تغذیه
426	پوش پول کامپلی متراری کلاس AB با دیود
427	تحلیل مدار ضرب کننده
428	مدار پوش پول کامپلی متراری با زوج دارلینگتون
428	پوش پول کلاس AB با ترانس
430	محافظت در برابر اتصال کوتاه در پوش پول‌ها
433	استفاده از آپ امپ برای حذف اعوجاج مقطعي
433	جبران‌سازی امپدانس سلفی در فرکانس بالا در پوش پول
436	تحلیل کلاس C
436	مقایسه تقویت کننده‌های کلاس‌های مختلف در محل نقطه کار
437	محدو دیت‌های حرارتی ترانزیستور



فهرست مطالب

عنوان	صفحة
تست های طبقه بندی شده پاسخ نامه تشریحی تست های طبقه بندی شده آزمون 	440 447 451
فصل نهم: «تقویت کننده های فیدبک دار» مفهوم فیدبک فیدبک منفی انواع تقویت کننده های الکترونیکی انواع نمونه گیری سیگنال خروجی انواع مخلوط کننده ها انواع ییدبک منفی فیدبک ولتاژ سری فیدبک ولتاژ موازی فیدبک جریان موازی فیدبک جریان سری تشخیص نوع فیدبک تحلیل انواع شبکه های فیدبک و استخراج ضربی فیدبک تاثیر فیدبک منفی بر پهنای باند و فرکانس های قطع بالا و پایین خلاصه مطالب فیدبک تست های طبقه بندی شده پاسخ نامه تشریحی تست های طبقه بندی شده آزمون 	459 459 461 461 462 462 462 463 463 463 463 464 470 479 480 481 488 492
فصل دهم: «تحلیل فرکانسی تقویت کننده ها» پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها محاسبه f_L برای تقویت کننده های چند طبقه یکسان مدار معادل ترانزیستور های BJT و FET برای تحلیل فرکانس بالا مدار معادل ترانزیستور BJT در فرکانس های بالا مدار معادل ترانزیستور FET در فرکانس های بالا محاسبه فرکانس قطع بالا برای چند طبقه یکسان تحلیل فرکانس بالای یک تقویت کننده تعاریف مربوط به شاخص های تحلیل فرکانس بالا تغییرات f_T با I_C نحوه به دست آوردن AV و hfe و α در فرکانس های مختلف تغییرات اختلاف فاز بین ورودی و خروجی بر حسب فرکانس تست های طبقه بندی شده پاسخ نامه تشریحی تست های طبقه بندی شده آزمون نکات تکمیلی سوالات الکترونیک - سراسری 85 پاسخ نامه تشریحی الکترونیک - سراسری 85 سوالات الکترونیک - آزاد 85 پاسخ نامه تشریحی الکترونیک - آزاد 85 سوالات الکترونیک - سراسری 86 پاسخ نامه تشریحی الکترونیک - سراسری 86 سوالات الکترونیک - آزاد 86 پاسخ نامه تشریحی الکترونیک - آزاد 86 سوالات الکترونیک - سراسری 87 پاسخ نامه تشریحی الکترونیک - سراسری 87 سوالات الکترونیک - آزاد 87 پاسخ نامه تشریحی الکترونیک - آزاد 87	496 499 499 499 500 500 500 501 501 501 501 502 502 505 507 509 511 518 522 527 533 539 545 550 558 563 567 570 577



فهرست مطالب

عنوان	صفحة
سوالات الکترونیک - سراسری 88	583
پاسخنامه تشریحی الکترونیک - سراسری 88	587
سوالات الکترونیک - آزاد 88	591
پاسخنامه تشریحی الکترونیک - آزاد 88	598
سوالات الکترونیک - سراسری 89	604
پاسخنامه تشریحی الکترونیک - سراسری 89	608
سوالات الکترونیک - آزاد 89	613
پاسخنامه تشریحی الکترونیک - آزاد 89	619
سوالات الکترونیک - سراسری 90	624
پاسخنامه تشریحی الکترونیک - سراسری 90	630
سوالات الکترونیک - سراسری 91	632
پاسخنامه تشریحی الکترونیک - سراسری 91	638
سوالات الکترونیک - سراسری 92	644
پاسخنامه تشریحی الکترونیک - سراسری 92	647
سوالات الکترونیک - سراسری 93	651
پاسخنامه تشریحی الکترونیک - سراسری 93	656
منابع و مراجع	664

